

По участку цепи (см. рис.) течет постоянный ток  $I = 12 \text{ А}$ . Какую силу тока показывает амперметр, если сопротивление  $r = 1 \text{ Ом}$ ? Сопротивлением амперметра пренебречь.

