

Четыре конденсатора одинаковой емкости $C = 25$ пФ соединены так, как показано на схеме. Определите емкость полученной батареи конденсаторов. Ответ выразите в пикофарадах.

