

Четыре конденсатора одинаковой электроемкости $C = 25$ пФ соединены так, как показано на схеме. Определите электроемкость полученной батареи конденсаторов. Ответ выразите в пикофарадах.

