

К источнику тока с конечным внутренним сопротивлением и ЭДС 6 В подключен реостат. Максимальная тепловая мощность, выделяющаяся на реостате, равна 4,5 Вт при промежуточном сопротивлении. Найдите это сопротивление.