

Сопротивление одного резистора в 4 раза больше, чем сопротивление другого. В первый раз эти резисторы соединяют последовательно, а во второй раз — параллельно. Чему равно отношение сопротивлений цепей в первом и во втором случаях?