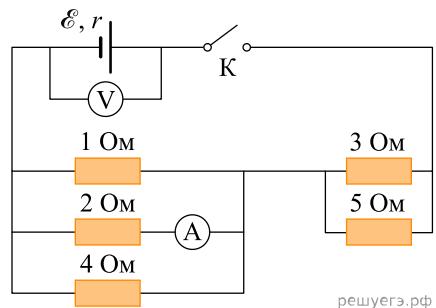


До замыкания ключа вольтметр показывал 14 В. После замыкания амперметр показывает ток 1 А. Найдите внутреннее сопротивление источника.



решуегэ.рф