

Вариант № 11574

В электрической схеме до замыкания ключа K показание идеального вольтметра 9 В. После замыкания ключа показание идеального амперметра 1 А. Найдите внутреннее сопротивление батарейки.

