

В цепи изображенной на рисунке $R_1 = R_2 = R_3 = 3 \text{ Ом}$, $r = 0,5 \text{ Ом}$. В начальный момент ключ K замкнут. Во сколько раз уменьшится мощность, выделяемая на R_1 , после размыкания ключа?

