

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением $R = 1$ Ом соединены в электрическую цепь, через которую течет ток $I = 2$ А (см. рис.). Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?

