

На рисунке представлен участок электрической цепи.

Каково отношение количеств теплоты  $\frac{Q_2}{Q_3}$ , выделившихся на резисторах  $R_2$  и  $R_3$  за одно и то же время?

