

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно  $R = 12 \text{ Ом}$ . Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе  $K$ ?

