

Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке.

