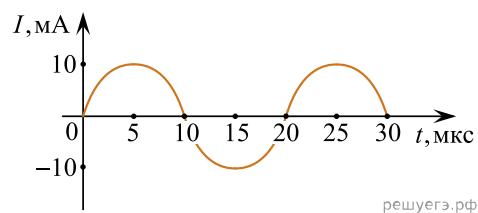


На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



решуегэ.рф

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)