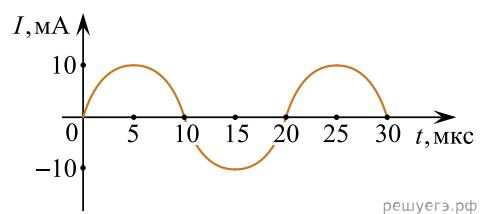


На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



решуегэ.рф

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 9 раз больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)