

Чтобы увеличить период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2 раза, достаточно ёмкость конденсатора в контуре

- 1) увеличить в 2 раза
- 2) уменьшить в 2 раза
- 3) увеличить в 4 раза
- 4) уменьшить в 4 раза