
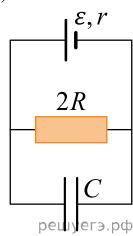


Необходимо экспериментально изучить зависимость заряда, накопленного конденсатором, от со-
противления резистора. Какие две схемы следует использовать для проведения такого исследования?


1)

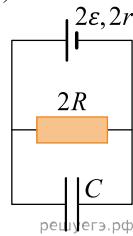


2)




3)

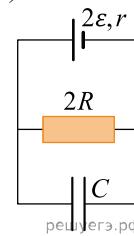

4)

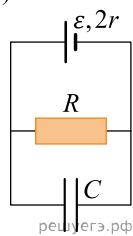

5)

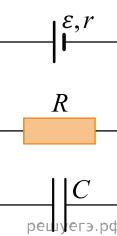

Запишите в ответе номера выбранных схем.