

В схеме, изображенной на рисунке, ЭДС источника тока равна 6 В, его внутреннее сопротивление пренебрежимо мало, а сопротивления резисторов  $R_1 = R_2 = 2 \text{ Ом}$ . Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?

