

Восемь одинаковых резисторов с сопротивлением $r = 1$ Ом соединены в электрическую цепь, через которую течет ток $I = 4$ А (см. рис.). Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? Ответ дайте в вольтах.

