

Катушка сопротивлением 5 Ом подключена к идеальной батарее с ЭДС 10 В . При этом через катушку протекает постоянный ток, и в ней запасена энергия 10 мДж . Чему равна индуктивность катушки? *Ответ дайте в миллигенри.*