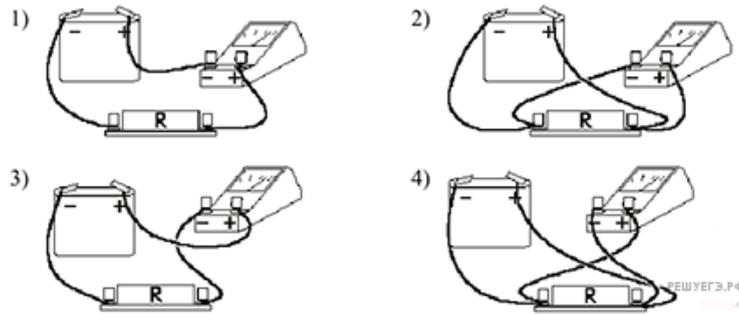


При измерении напряжения на концах проволочной спирали четыре ученика по-разному подсоединили вольтметр. Результат этих работ изображен на рисунке.



Какой из учеников подсоединил вольтметр правильно?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4