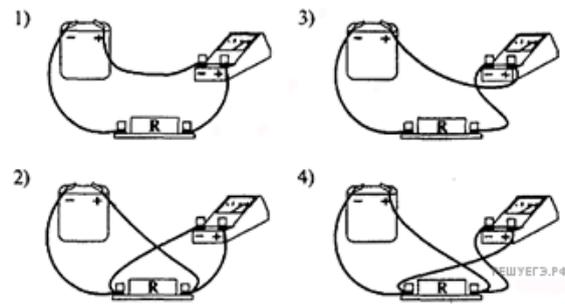


При измерении силы тока в проволочной спирали R четыре ученика по-разному подсоединили амперметр. Результат изображен на рисунке.



Укажите верное подключение амперметра.

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4