

На сколько изменится сопротивление участка AB , изображенного на рисунке, если ключ K разомкнуть? Сопротивление каждого резистора равно 4Ω . (Ответ дайте в омах. Если сопротивление увеличится, изменение считайте положительным, если уменьшится — отрицательным.)

