

Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить сопротивление резистора. Для этого, помимо резистора, школьник взял соединительные провода, реостат, ключ и аккумулятор. Какие еще два предмета из приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

1. Лампочка.
2. Вольтметр.
3. Катушка индуктивности.
4. Конденсатор.
5. Амперметр.

В ответ запишите номера выбранных предметов.