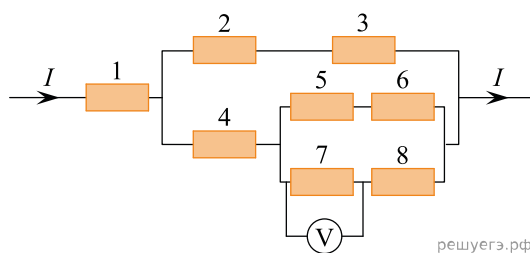


На схеме показано соединение проводников с одинаковым сопротивлением $R = 1$ Ом. Сила тока в неразветвленной части цепи равна $I = 4$ А. Каковы показания идеального вольтметра? Ответ дайте в вольтах.



решуегэ.рф