

На рисунке изображен график зависимости заряда q конденсатора от времени t в идеальном колебательном контуре. Емкость конденсатора равна 20 мкФ . Чему в процессе колебаний равна максимальная энергия магнитного поля катушки, входящей в состав этого контура?

Ответ дайте в мкДж.

