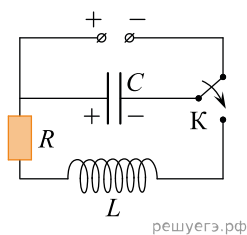



Конденсатор колебательного контура подключен к источнику постоянного напряжения. Графики *A* и *B* представляют зависимость от времени t физических величин, характеризующих колебания в контуре после переключения ключа *K* во второе положение в момент $t = 0$.

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.



решуегэ.рф

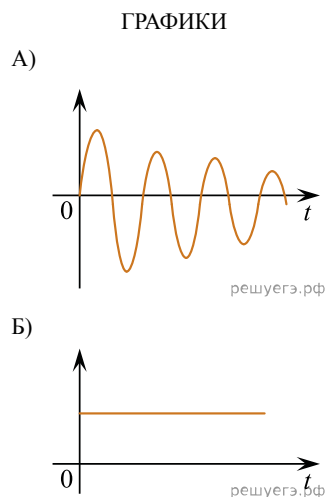К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ**
1. Заряд левой обкладки конденсатора
 2. Сила тока в катушке
 3. Энергия электрического поля конденсатора
 4. Индуктивность катушки

А	Б