

В цепи, изображенной на рисунке, амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на R_2 .

Амперметр считать идеальным.

Ответ дайте в В.

