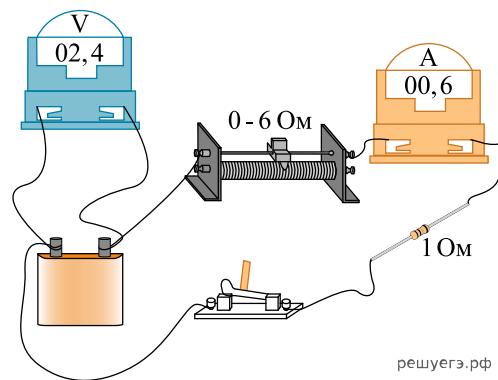


На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра.

Составьте принципиальную электрическую схему этой цепи и, используя законы постоянного тока, объясните, как изменяются (увеличивается или уменьшается) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение.



решуегэ.рф