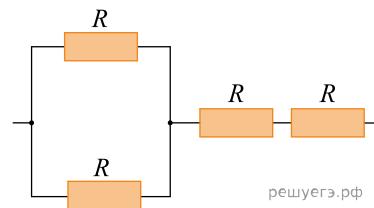


Определите общее сопротивление участка цепи постоянного тока, показанного на рисунке, если  $R = 2 \text{ Ом}$ . Ответ запишите в омах.



решуегз.рф