

На рисунке представлена электрическая цепь. Вольтметр показывает напряжение 2 В. Какую силу тока показывает амперметр? Ответ выразите в амперах. Амперметр и вольтметр считайте идеальными.

