

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из четырех резисторов равно 6 Ом. Каково общее сопротивление цепи между клеммами  $A$  и  $B$ ?

