

К источнику с каким напряжением нужно подключить батарею из двух последовательно соединенных конденсаторов, чтобы заряд первого из них был равен 12 мкКл ? Емкость первого конденсатора равна 3 мкФ , второго — 2 мкФ . *Ответ запишите в вольтах.*