

Батарея из двух последовательно соединенных конденсаторов подключена к источнику напряжения 5 В. Емкость первого конденсатора равна 8 мкФ, второго — 2 мкФ. Чему равен заряд второго конденсатора? *Ответ запишите в микрокулонах.*