

Каково сопротивление изображенного на рисунке участка цепи, если сопротивление каждого резистора  $r = 1 \text{ Ом}$ ?

