

Два резистора включены в электрическую цепь последовательно. Как соотносятся показания идеальных вольтметров, изображенных на рисунке,  $\frac{U_1}{U_2}$ ?

