

В схеме, изображенной на рисунке, идеальный вольтметр показывает напряжение 3 В. Внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало, а сопротивления резисторов  $R_1 = R_2 = 2$  Ом. Какова ЭДС источника тока?

