

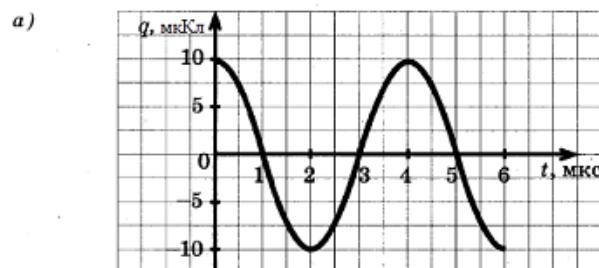
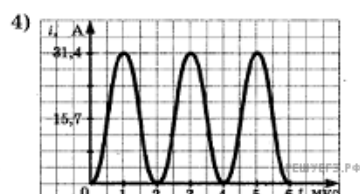
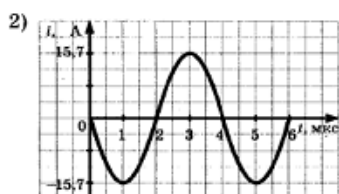


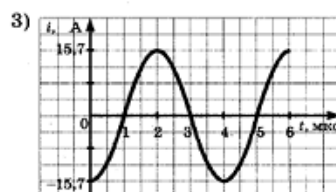На рисунке *a* приведен график зависимости изменения заряда конденсатора в колебательном контуре от времени. На каком из графиков — 1, 2, 3, или 4 (рис. *б*) — изменение силы тока показано правильно? Колебательный контур считать идеальным.



*б)*

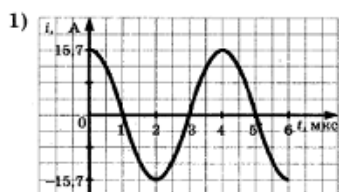

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4