

Чему равно сопротивление электрической цепи между точками A и B , если каждый из резисторов имеет сопротивление $r = 1$ Ом?

