

Чему равно сопротивление электрической цепи между точками  $A$  и  $B$ , если каждый из резисторов имеет сопротивление  $r = 1$  Ом?

