

На рисунке показана схема электрической цепи. Через какой резистор течет наименьший ток?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

