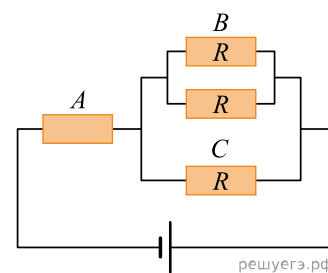


В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор B течет ток силой I_0 . Чему равна сила тока, текущего через резистор A и через резистор C ? Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) Сила тока, текущего через резистор A
 Б) Сила тока, текущего через резистор C

ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ

- 1) I_0
 2) $2I_0$
 3) $3I_0$
 4) $\frac{2I_0}{3}$

А	Б