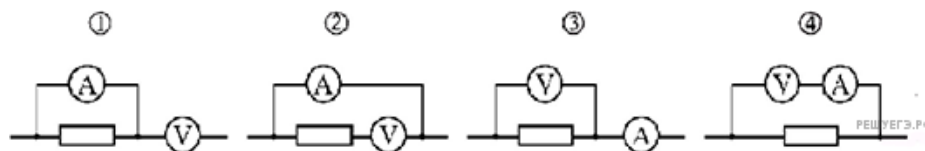


Для определения мощности постоянного электрического тока, выделяющейся в резисторе, использовали идеальные амперметр и вольтметр.



Какая схема подключения этих приборов является правильной? Сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало.

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4