

Необходимо собрать экспериментальную установку и определить с ее помощью мощность электрического тока, потребляемую лампочкой. Для этого школьник взял соединительные провода, ключ, аккумулятор и амперметр. Какие два предмета из приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

- 1) лампочка;
- 2) катушка индуктивности;
- 3) конденсатор;
- 4) реостат;
- 5) вольтметр.

В ответе запишите номера выбранного оборудования.