

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением $R = 1$ Ом каждый соединены так, как показано на рисунке. В участке AB электрической цепи протекает ток силой $I = 3$ А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? Ответ запишите в вольтах.

