

При выполнении лабораторного опыта ученик собрал электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. Чему равна мощность тока, выделяющаяся в резисторе, если ЭДС источника равна 4,5 В, показания идеального амперметра равны 0,2 А, а идеального вольтметра — 3 В? *Ответ запишите в ваттах.*

