

При выполнении лабораторного опыта ученик собрал электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр, если мощность тока, выделяющаяся в резисторе, равна 0,8 Вт, ЭДС источника равна 5 В, а показания идеального амперметра равны 0,2 А? Ответ запишите в вольтах.

