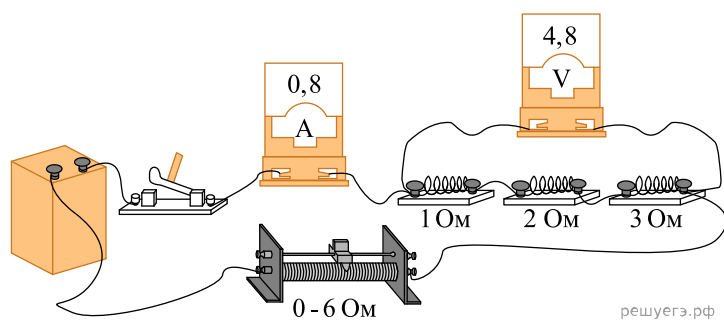


На фотографии представлена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах, амперметра — в амперах.



Чему будут равны показания вольтметра, если его переподключить к резистору с сопротивлением 1 Ом? Вольтметр и амперметр считать идеальными. *Ответ запишите в вольтах.*