

На фотографии представлена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах, амперметра — в амперах. Определите сопротивление неизвестного резистора, включенного в цепь. *Ответ запишите в омах.*

