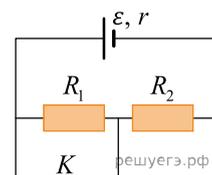


На рисунке представлена цепь, состоящая из источника тока с внутренним сопротивлением  $r$ , ключа и двух резисторов сопротивлениями  $R_1$  и  $R_2$ . Ключ замыкают. Как при этом изменяется сопротивление цепи и тепловая мощность, выделяющаяся в цепи?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличили.
2. Уменьшили.
3. Не изменили.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сопротивление цепи	Тепловая мощность