

Вариант № 38630

Реостат R подключён к источнику постоянного тока ЭДС \mathcal{E} и внутренним сопротивлением r (см. рис.). Зависимость силы тока в цепи от сопротивления реостата представлена на графике. Определите тепловую мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении источника при $R = 4$ Ом.

